

DCC-decoder RX, zelfbouw Arduino

Blz. 1 van 3




In de sketch van de Arduino wordt bij de variabelen ingesteld vanaf welk DCC-adres deze decoder werkt en hoeveel kanalen er vanaf dat adres en hoger bediend worden.

Een schakelunit vormt de verbinding tussen de Arduino en de modelbaan (wissel, servo, sein etc). Schakelunits zijn nodig om deze onderdelen aan te sturen. Zie PDF schakelunits voor schema's.

Naar baanonderdelen:

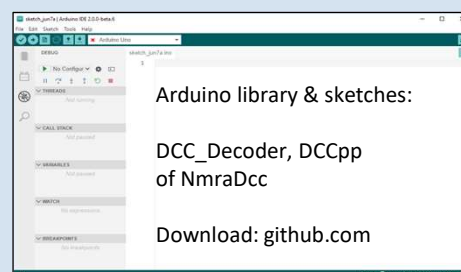- Wissels
- Ontkoppelen
- Seinen
- Accessoires



¹ Zie PDF schakelunits aandrijving wissels, ontkoppelen, seinen & accessoires

DCC-decoder RX, zelfbouw Arduino

Blz. 2 van 3

